

Esercizio 1


La corrente "i" è costituita da 3 contributi:

$$i = i_0 + i_1 + i_2$$

$$i_0 = G_a (v - E_1) + G_b E_1 \rightarrow \text{Traduzione!}$$

$$i_1 = \frac{1}{2} G_1 [|v - E_1| + |v - E_1|] \rightarrow \text{Concave Resistor}$$

$$i_2 = \frac{1}{2} G_2 [|v - E_2| + |v - E_2|]$$

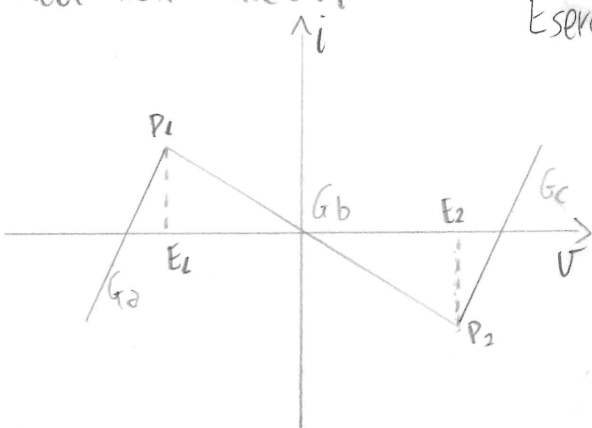

Dobbiamo avere $\begin{cases} G_a + G_1 = G_b \\ G_a + G_1 + G_2 = G_c \end{cases} \rightarrow \begin{cases} G_1 \\ G_2 \end{cases} \rightarrow \text{"pendenze" dei concave resistors!}$

Si scrive dunque la caratteristica in termini di conduttanze, usando sostanzialmente concave resistors e resistori "normali"!

Calcoliamo a questo punto G_1 e G_2 , ossia le "pendenze" dei concave!

$$\rightarrow G_1 = G_b - G_a$$

$$G_2 = G_c - G_a - G_1 = G_c - G_a - (G_b - G_a) = G_c - G_b$$

Possiamo a questo punto calcolare "i", sostituendo!

$$\begin{aligned} i &= i_0 + i_1 + i_2 = G_a (v - E_1) + G_b E_1 + \frac{1}{2} (G_b - G_a) [|v - E_1| + |v - E_1|] + \frac{1}{2} (G_c - G_b) [|v - E_2| + |v - E_2|] = \\ &= E_1 (G_b - G_a) + G_a v + \frac{1}{2} (G_b - G_a) |v - E_1| + \frac{1}{2} (G_b - G_a) v - \frac{1}{2} (G_b - G_a) E_1 + \frac{1}{2} (G_c - G_b) |v - E_2| + \frac{1}{2} (G_c - G_b) v - \frac{1}{2} (G_c - G_b) E_2 \\ &= v [G_a + \frac{1}{2} (G_b - G_a) + \frac{1}{2} (G_c - G_b)] + \frac{1}{2} (G_b - G_a) E_1 - \frac{1}{2} (G_c - G_b) E_2 + \frac{1}{2} (G_b - G_a) |v - E_1| + \frac{1}{2} (G_c - G_b) |v - E_2| \\ &= \frac{1}{2} [(G_b - G_a) |v - E_1| + (G_c - G_b) |v - E_2|] + \frac{1}{2} v (G_c + G_a) + \frac{1}{2} E_1 (G_b - G_a) - \frac{1}{2} E_2 (G_c - G_b) \end{aligned}$$

Imponendo la simmetria rispetto all'origine, $\begin{cases} E_1 = -E \\ E_2 = E \\ G_a = G_c \end{cases}$


$$\rightarrow G_a v + \frac{1}{2} (G_b - G_a) [|v + E| - |v - E|]$$

Reti non lineari

Es. 2: uguale all' "1", "simmetrico" 1, 1

Es. 3: sintetizzare, con resistori e concave resistor, la seguente caratteristica:



2

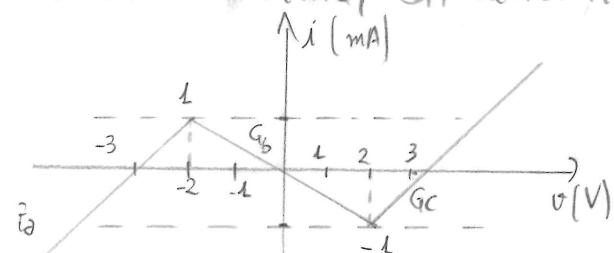

Come si fa?

Beh, vediamo che: $\begin{cases} G_a = 1 \\ G_b = -\frac{1}{2} \\ G_c = 1 \end{cases}$

Potremmo fare il circuito così:

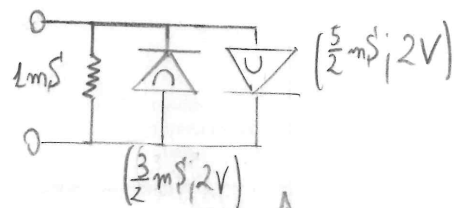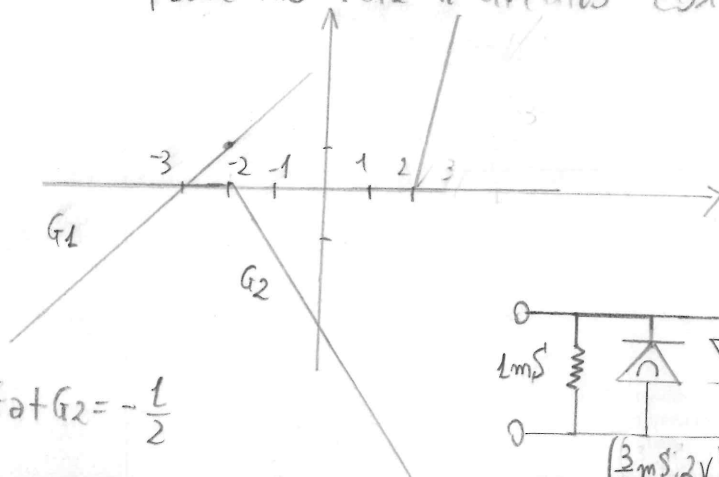

È OK? :-)

Partendo da G_a si fa in modo, coi concave, di ottenere questa cosa!

Quindi, $G_a = 1$; $G_b = -\frac{1}{2} \rightarrow G_a + G_2 = -\frac{1}{2}$


$\rightarrow G_2 = -\frac{3}{2}$; $G_3 + G_2 = 1 \rightarrow G_3 = 1 - G_2 = \frac{5}{2}$

$$i = \underbrace{G_a (v - (-2)) + G_b \cdot (-2)}_{(1)} + \underbrace{\frac{1}{2} G_2 [|v - (-2)| + (v - (-2))]}_{(2)} + \underbrace{\frac{1}{2} G_3 [|v - 2| + (v - 2)]}_{(3)}$$

$$= (v + 2) + \left(-\frac{3}{2}\right) \frac{1}{2} [|v + 2| + (v + 2)] + \frac{1}{2} \left(\frac{5}{2}\right) [|v - 2| + (v - 2)]$$

Non sarebbe
ridondante.

4a)

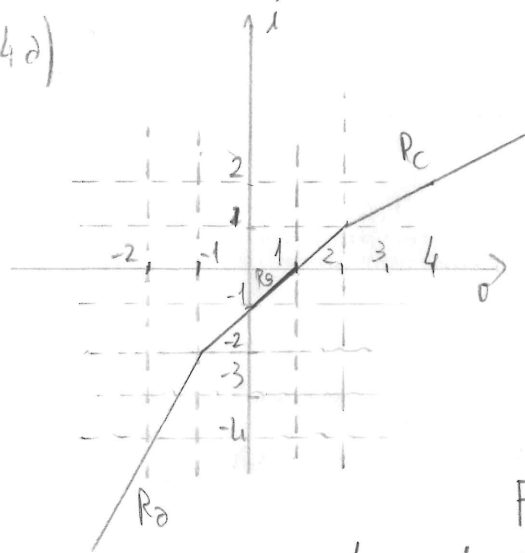

$$R_0 = \frac{1}{2}; \quad R_0 + R_1 = 1; \quad R_0 + R_1 + R_2 = 2$$

(Nota: il reciproco di prima. Se, ades. nel primo tratto v aumenta di 1, i aumenta di 2, ma $R = \frac{v}{i} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$)

Risolvi il sistema e determinando le 3 variabili:

$$R_0 = 1; \quad R_0 + R_1 = 1 \rightarrow R_1 = \frac{1}{2}; \quad R_2 = 1$$


Facciamo dunque $v = f(i)$:

$$v = \frac{1}{2}i + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot [|i+2| + |i+2|] + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot [|i-1| + |i-1|] =$$

$$= i \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} |i+2| + \frac{1}{2} |i-1| = \frac{5}{4}i + \frac{1}{4} |i+2| + \frac{1}{2} |i-1|$$

Domanda: perché con le "i" stavolta? $\therefore$ In questo caso, i o v è indifferente! Funzione biunivoca!

4b)

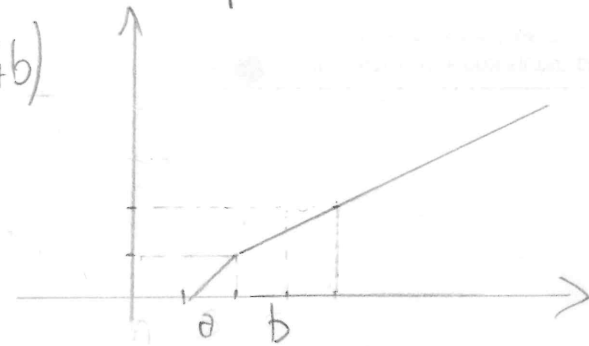


$$G_0 = 1; \quad G_0 + G_1 = \frac{1}{2}; \quad \rightarrow G_1 = -\frac{1}{2}$$

$$i = i_0 + i_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 [|v-1| + |v-1|] + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) [|v-2| + |v-2|]$$

$$i = v \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} |v-1| - \frac{1}{4} |v-2| = \frac{1}{4}v + \frac{1}{2} |v-1| - \frac{1}{4} |v-2|$$

4c)

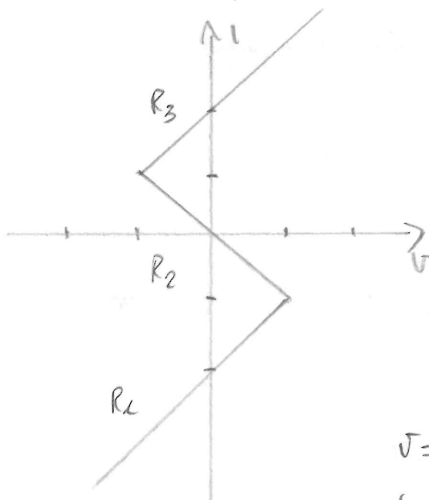

Chieder conferma, ma credo che qui lavorare con le "i" sia di obbligo! $\therefore$

Vediamo dunque che:

$$R_1 = 1; \quad R_2 = -1; \quad R_3 = 1.$$

$$\begin{cases} R_1 = 1 \\ R_2 + R_1 = -1 \\ R_3 + R_1 + R_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 1 \\ R_2 = -2 \\ R_3 = 2 \end{cases}$$

$$v = i + \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot [|i+1| + |i+1|] + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot [|i-1| + |i-1|]$$

$$= i (1 - 1 + 1) - 1 + 1 + \dots = i - |i+1| + |i-1|$$

7/1/08: non ho fatto ancora il 4d, 4e, 5

4d)

i

$$G_A = 1; \quad G_B = -\frac{1}{2}; \quad G_C = 1$$

④

$$i = G_A v + \frac{1}{2} (|v+2| + |v-2|) G_2 + \frac{1}{2} (|v-2| + |v-2|) G_3$$

$$\text{Se } G_A = 1, \quad G_B = G_A - G_2 = -\frac{3}{2};$$

$$G_C = 1 \rightarrow G_3 = +\frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

$$i = G_A(v-E_1) + G_B E_1 + \frac{1}{2} [|v-E_1| + (v-E_1)] (G_B - G_A) + \frac{1}{2} (G_C - G_B) [|v-E_2| + (v-E_2)]$$

Si ricordi che, in caso di transcaratteristiche simmetriche rispetto origine,

$$i = G_A \cdot v + \frac{1}{2} (G_B - G_A) (|v+E_1| - |v-E_1|) = v + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} - 1 \right) [|v+2| - |v-2|]$$

4e)

i

$$i = v G_A + G_B E_1 + \frac{1}{2} (G_B - G_A) [|v-E_1| + (v-E_1)] + \frac{1}{2} (G_C - G_B) [|v-E_2| + (v-E_2)] + \frac{1}{2} (G_D - G_C) [|v-E_3| + (v-E_3)]$$


$$\rightarrow G_A = 1; \quad G_B = \frac{1}{2}; \quad G_C = 2; \quad G_D = 1$$

$$\rightarrow i = v + \frac{1}{2} \cdot (-2) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) [\dots] + \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \right) [\dots] + \frac{1}{2} (-1) [\dots]$$

$$= v \left(1 - \frac{1}{4} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right) + 1 - \frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} + \dots$$

$$= v + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} |v+2| + \frac{3}{4} |v-1| - \frac{1}{2} |v-\frac{3}{2}|$$

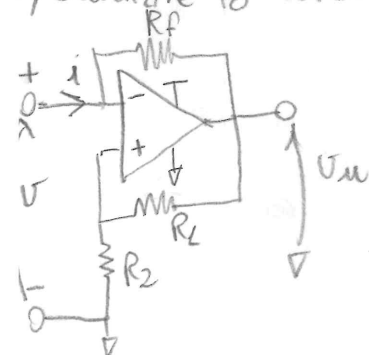5) Studiare la caratteristica (transresistenza $\frac{v}{i}$) del seguente bipolo:



$$i = \frac{v - v_u}{R_F}$$

$$v_u \frac{R_2}{R_1 + R_2} = v \rightarrow v_u = v \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

$$\rightarrow i = \frac{v - \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) v}{R_F} = -\frac{R_1}{R_F R_2} v \rightarrow \frac{v}{i} = R = -\frac{R_F R_2}{R_1}$$



Studio saturazione

Si resta in linearità fino a quando:

$$v = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_u \leq \frac{R_2}{R_1 + R_2} E_s \rightarrow |v| \leq \underbrace{\frac{R_2}{R_1 + R_2} E_s}_{V_B}$$
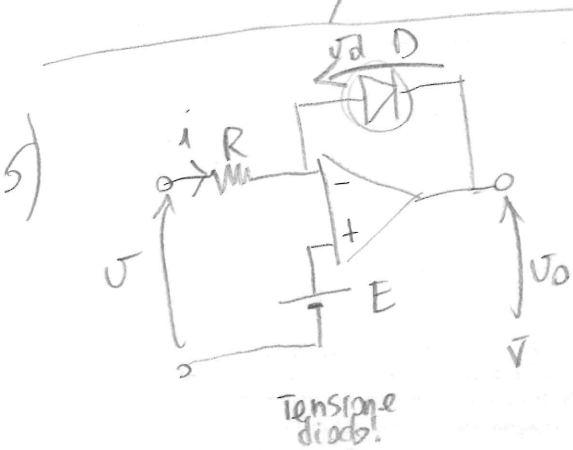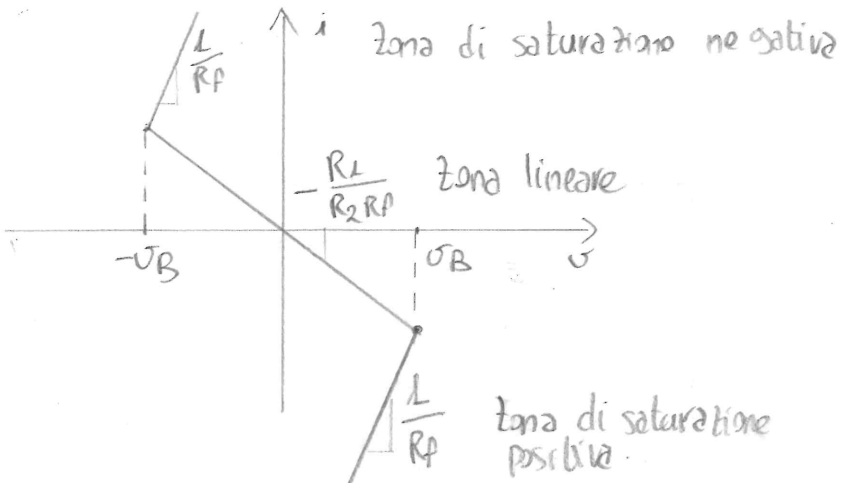
$$i = \frac{v - E_s}{R_F}, \quad v_d > 0; \quad v_d > 0 = (v_+ - v_-) > 0 = v \leq V_B$$





Data E, E_s , si ha che:

$$V = Ri + E$$

Come si sa, l'operazionale è in regione lineare se:


$$|V_D| < E_s \quad [-E_s \leq V_D \leq E_s]$$

Ma $V_O = E - V_D$

$$\rightarrow E - E_s \leq V_D \leq E + E_s \rightarrow$$

Si sa che l'equazione di funzionamento di un diodo è:

$$I_D = I_s (e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1)$$

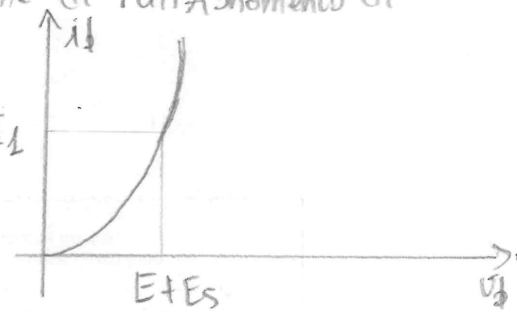


Dal momento che $i = I_D$, il circuito funzionerà in regione lineare se:

$$0 \leq i \leq I_1 \quad ; \quad \text{poiché } V = Ri + E$$

$$\rightarrow E \leq V \leq RI_1 + E$$

Saturazione:

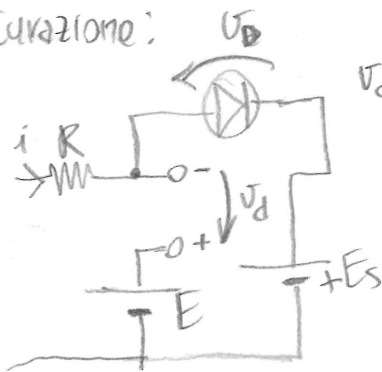


$$V_D > 0 \Rightarrow E - (V - Ri) = E - V + Ri > 0$$

$$\rightarrow V \leq E + Ri$$


$$V_D = V - Ri - E_s \leq (E + Ri) - Ri - E_s$$

$$\rightarrow E - E_s \leq 0$$

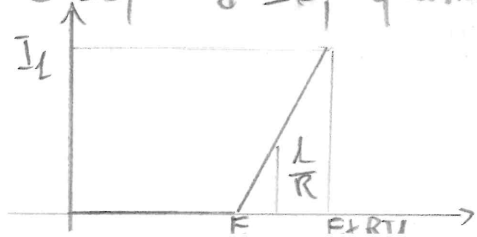
Essendo $V_D \leq 0$, $i_D \approx 0$, quindi la resistenza è infinita, la conduttanza nulla.



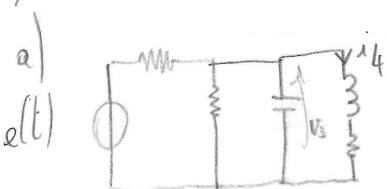1) Scriviamo le eq. di stato dei seguenti circuiti:




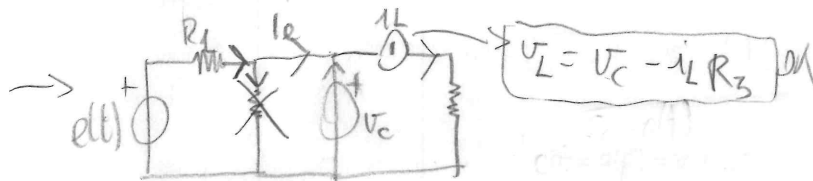
$$v_L = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad ; \quad i_C = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$



$$i_C = \frac{v_C - e(t)}{R_1} - \frac{v_C}{R_2}$$
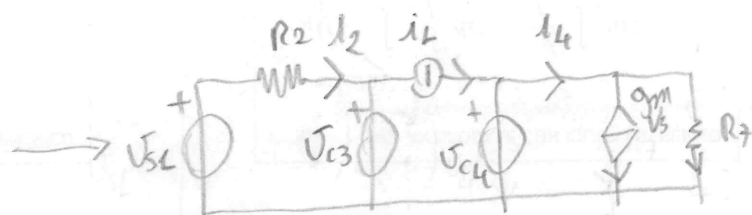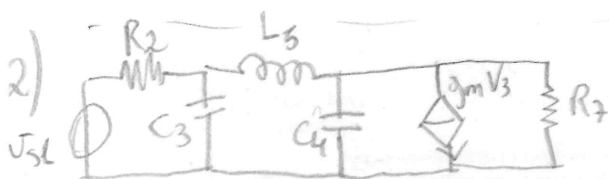
$$\rightarrow \left(\frac{1}{2} \right) v_C - 5 + i_L$$



$$\rightarrow i_4 = \frac{v_{C4}}{R_7} + g_m v_{C3} \quad i_{C4} = i_L - i_4$$

$$i_2 = \frac{v_{S1} - v_{C3}}{R_2} \quad ; \quad i_{C3} = i_2 - i_L$$

$$v_L = v_{C3} - v_{C4}$$

Ricorda:



$$L \rightarrow v = L \frac{di_L}{dt}$$

$$C \rightarrow i = C \frac{dv_C}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{v_{C3}}{L_3} - \frac{v_{C4}}{L_3} \quad \frac{dv_3}{dt} = \frac{v_{S1}}{C_3 R_2} - \frac{v_{C3}}{C_3 R_2} - \frac{i_L}{C_3}$$

$$\frac{dv_4}{dt} = \frac{i_L}{C_4} - \frac{v_{C4}}{C_4 R_7} - \frac{g_m v_{C3}}{C_4}$$
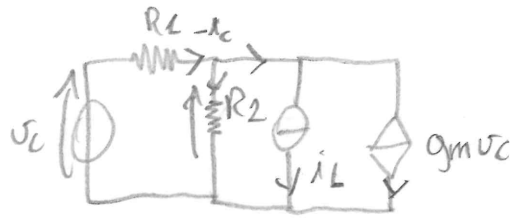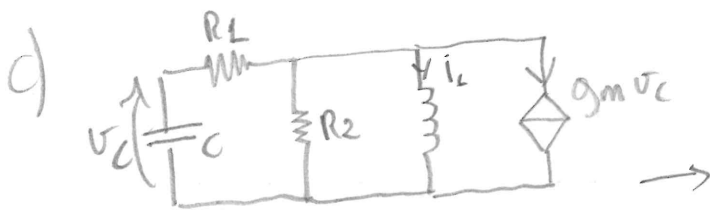
$$\rightarrow \begin{pmatrix} \frac{dv_3}{dt} \\ \frac{dv_4}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_3} & -\frac{1}{L_3} & 0 \\ g_m & -\frac{1}{C_4 R_7} & \frac{1}{C_4} \\ \frac{1}{L_3} & 0 & -\frac{1}{L_3} \end{pmatrix}$$




$$\rightarrow \frac{\frac{v_c}{R_L} + 0 - i_L - g_m v_c}{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_2}} = v_{R2} \rightarrow v_{R2} \left(\frac{R_L + R_2}{R_L R_2} \right) = \frac{v_c}{R_L} - \frac{i_L R_L - g_m v_c R_L}{R_L}$$


$$\rightarrow v_{R2} \left(1 + \frac{R_L}{R_2} \right) = v_c - i_L R_L - g_m v_c R_L$$

$$-i_c = \frac{v_{R2}}{R_2} + i_L + g_m v_c = \frac{1}{R_2} \left(v_c - i_L R_L - g_m v_c R_L \right) \frac{R_2}{R_L + R_2} + i_L + g_m v_c$$

Sistemi non lineari

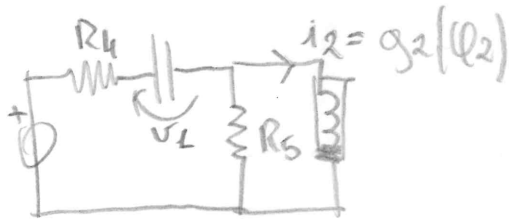


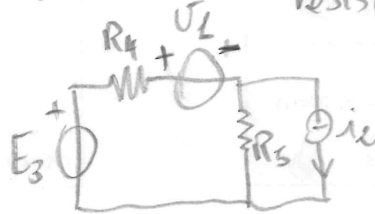Variabili di stato: v_L e ϕ_2
 ↓ Passo al "circuitto resistivo":



$$i_L = C_1 \frac{dv_L}{dt} ;$$

$$v_2 = \frac{d\phi_2}{dt}$$

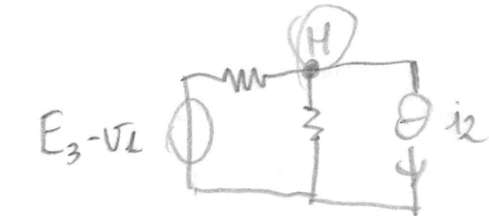

$$\rightarrow \frac{\frac{E_3 - v_L}{R_4} + 0 - i_2}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = v_5$$



$$v_5 \cdot \left(\frac{R_4 + R_5}{R_4 R_5} \right) = \frac{E_3 - v_L - i_2 R_4}{R_5}$$

$$v_5 = v_2 = \frac{R_5}{R_4 + R_5} \left[E_3 - v_L - i_2 R_4 \right]$$

$$+i_L = i_2 + \frac{v_5}{R_5}$$

$$\frac{dv_L}{dt} = -\frac{1}{C_1(R_4 + R_5)} v_L + \frac{R_5}{C_1(R_4 + R_5)} g_2(\phi_2) + \frac{1}{C_1(R_4 + R_5)} e_3(t)$$

2) Oscillatore di Chua

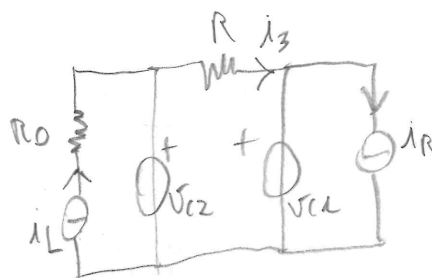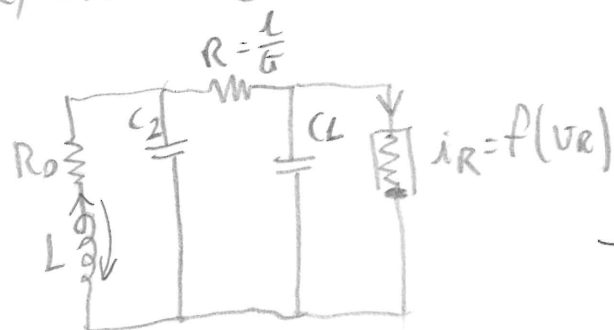



$$i_3 = \frac{v_{C2} - v_{C1}}{R} ; i_{C1} = i_3 - i_R$$

$$-v_L = R_0 i_L + v_{C2} ; i_{C2} = i_L - i_3$$

$$\frac{dv_{C1}}{dt} = \frac{1}{C_1} \left[(v_{C2} - v_{C1})G - f(v_{C1}) \right] ; \frac{dv_{C2}}{dt} = \frac{1}{C_2} \left[i_L - \frac{v_{C2} - v_{C1}}{R} \right] = \frac{1}{C_2} \left[(v_{C1} - v_{C2})G + i_L \right]$$

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{1}{L} [v_{C2} + R_0 i_L]$$

3) Circuito generale

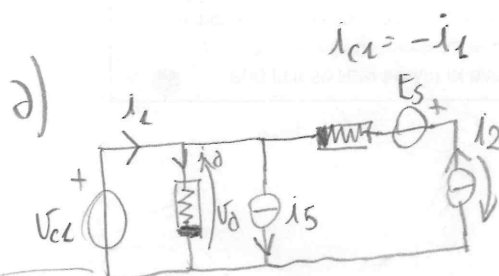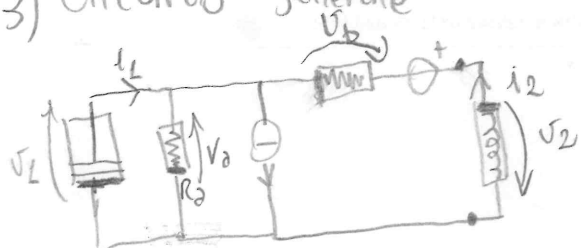

$$R_0: i_0 = v_0^5 ; R_b: v_b = e^{i_b}$$

$$C_1: q_{C1} = v_{C1}^3 ; C_2: \varphi_{C2} = i_{C2}^{\frac{1}{3}}$$

Scrivere le eq. di stato usando come var. v_{C1} e i_{C2}

$$i_0 = i_1 + (i_2 - i_3) ; v_{L2} = E_s + v_b + v_{C1}$$

$$[v_0 = v_{C1}] \rightarrow i_0 = v_{C1}^5$$

$$i_1 = i_0 + i_5 - i_b = v_{C1}^5 - i_2 + I_5 \rightarrow$$

$$v_{L2} = [E_s + e^{i_2} + v_{C1}]$$

$$i_{C1} = -v_{C1}^5 + i_{L2} - I_5$$

$$v_{L2} = -v_{C1} - e^{i_{L2}} - E_s$$

$$i_{C1} = \frac{dq_1}{dt} ; v_{L2} = \frac{d\varphi_2}{dt}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{dq_1}{dt} = -q_1^{\frac{5}{3}} + \varphi_2^3 - I_5 \\ \frac{d\varphi_2}{dt} = \sqrt[3]{q_1} - e^{\varphi_2^3} - E_s \end{cases}$$

Orda come var. di stato usiamo q_{C1} e φ_{C2} .
Si parte dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} i_{C1} = -v_{C1}^5 + i_{L2} - I_5 \\ v_{L2} = -v_{C1} - e^{i_{L2}} - E_s \end{cases}$$

$$q_{C1} = v_{C1}^3 \rightarrow v_{C1} = \sqrt[3]{q_{C1}}$$

$$\varphi_{C2} = i_{L2}^{\frac{1}{3}} \rightarrow i_{L2} = \varphi_{C2}^3$$

c) Partendo da: $\begin{cases} i_{C1} = -v_{C1}^5 + i_{L2} - I_S \\ v_{L2} = -v_{C1} - e^{i_{L2}} - E_S \end{cases}$ Calcolare le eq. di stato con v_{C1} e φ_{L2}

$$\varphi_{L2} = \frac{d v_{L2}}{dt} \quad ; \quad i_{C1} = C \frac{d v_{C1}}{dt}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{d v_{C1}}{dt} = \frac{1}{C} [-v_{C1}^5 + \varphi_{L2}^3 - I_S] \\ \frac{d \varphi_{L2}}{dt} = -v_{C1} - e^{\varphi_{L2}^3} - E_S \end{cases} \quad \text{Ma } C(v) = \frac{d q_{C1}}{d v} = 3 v_{C1}^2 \quad \left[\begin{array}{l} \text{Condensatore non} \\ \text{lineare!} \end{array} \right]$$


d) q_{C1} e i_{L2} :

$$q_{C1} = v_{C1}^3 \rightarrow v_{C1} = \sqrt[3]{q_{C1}} \quad ; \quad i_{C1} = \frac{d q_{C1}}{dt}$$

$$v_{L2} = L(i) \frac{d i_{L2}}{dt} \quad L(i) = \frac{d \varphi_{L2}}{d i} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{i_{L2}^2}} \right)$$


$$\rightarrow \begin{cases} \frac{d q_{C1}}{dt} = -q_{C1}^{\frac{5}{3}} + i_{L2} - I_S \\ \frac{d i_{L2}}{dt} = 3 \sqrt[3]{i_{L2}^2} [-q_{C1}^{\frac{1}{3}} - e^{i_{L2}} - E_S] \end{cases}$$

Dato il seguente circuito;

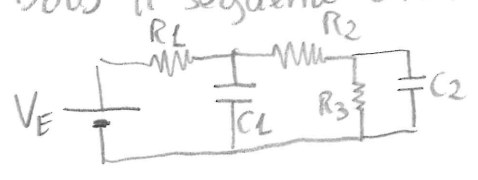

- 1) Ricavare le eq. di stato
- 2) Calcolare punti di equilibrio e studiarli, per $R_2 \in R_1$, il variare del tipo di punto!

Eq. di stato:

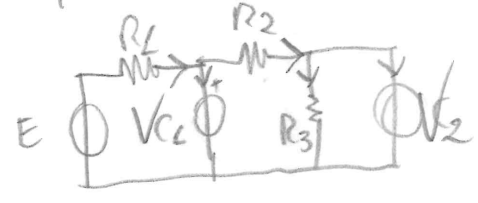

$$i_{R_L} = \frac{E - V_{C1}}{R_L} \quad ; \quad i_{R_2} = \frac{V_{C1} - V_{C2}}{R_2} \quad ; \quad i_{R_3} = \frac{V_{C2}}{R_3} \quad ;$$

$$i_{C1} = i_{R_L} - i_{R_2} = \frac{E - V_{C1}}{R_L} - \frac{V_{C1} - V_{C2}}{R_2} = \frac{E}{R_L} - V_{C1} \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{V_{C2}}{R_2}$$


$$i_{C2} = i_{R_2} - i_{R_3} = \frac{V_{C1} - V_{C2}}{R_2} - \frac{V_{C2}}{R_3} = \frac{V_{C1}}{R_2} - V_{C2} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \frac{dV_{C1}}{dt} \\ \frac{dV_{C2}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_2} \right) & \frac{1}{R_2 C_1} \\ \frac{1}{R_2 C_2} & -\frac{1}{C_2} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{C1} \\ V_{C2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{E}{R_L} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\underline{\dot{x}(t)} = \underline{A} \underline{x(t)} + \underline{E}$

Due modi di pensare:
 1: Risolvere $\underline{\dot{x}(t)} = 0$: giusto ma lungo!

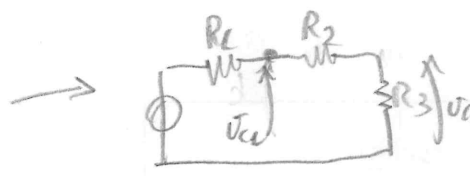2: In un circuito alimentato in continua, $C \rightarrow$ aperto $\} \text{ in stato di equilibrio, perché si va fuori dal transitorio}$
 $L \rightarrow$ chiuso



$$\underline{x(t)} = \begin{cases} V_{C1} = E \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_L + R_2 + R_3} = 8,33 \text{ V} \\ V_{C2} = E \cdot \frac{R_3}{R_L + R_2 + R_3} = 4,1667 \text{ V} \end{cases} \quad \text{calcolatrice} \quad \textcircled{Q}$$

$$\text{eig}\{\underline{A}\} = \text{eig} \begin{bmatrix} -0,07 & 0,02 \\ 0,02 & -0,06 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,08 & -0,03 \end{bmatrix} \rightarrow \text{eig}\{\underline{A}\} \text{ per } Q$$


$$\text{eig} V_C = \begin{bmatrix} -0,07 - \lambda_L & 0,02 \\ 0,02 & -0,06 - \lambda_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{cases} 0,02x + 0,02y = 0 \\ 0,02x + 0,04y = 0 \rightarrow x = -2y \end{cases}$$

$\lambda_1 = -0,08 \rightarrow x = -2y \quad \begin{bmatrix} 1 & -0,5 \end{bmatrix} \rightarrow \text{autovettore VELOCE [modulo di } \lambda \text{ pi\`u grosso]}$
 $\lambda_2 = -0,03 \rightarrow 2x = y \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{autovettore LENTO}$

Da chiarir alcune cose!

$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + x^3 \\ \frac{dy}{dt} = -2y \end{cases}$ [2] Ricercare i punti di equilibrio e studiare la stabilità

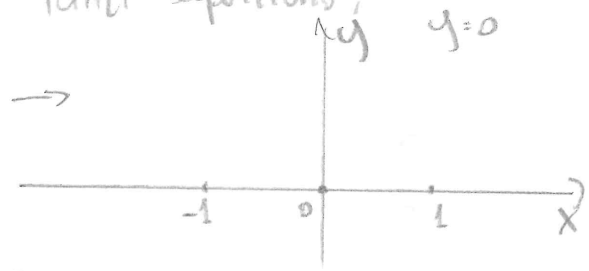Punti equilibrio: $-x + x^3 = 0 \rightarrow x = 0, (x^2 - 1) = 0 \rightarrow x = \pm 1$
 $y = 0$



Calcolo la Hessiana:

$$\underline{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x^2 - 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Sostituiamo nella matrice i punti di equilibrio: $\underline{Q}_1 = (0,0)$; $\underline{Q}_2 = (1,0)$; $\underline{Q}_3 = (-1,0)$

$\underline{H}_{Q_1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{eig. neg.} \rightarrow \text{stabile}$; $\underline{H}_{Q_{2/3}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Saddle node}$


3) $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(3-x-2y) \\ \frac{dy}{dt} = y(2-x-y) \end{cases}$
 Volterra
 Lotka model
 of competition

Stabilità: $\underline{Q}_1 = (0,0)$;
 $\begin{cases} 3-x-2y=0 \\ 3-x-y=0 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} x=3-2y \\ 3-(3-2y)-y=0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x=3 \\ 3-3+y-y=0 \end{matrix}$

$\underline{Q}_3 = (3,0)$; $\underline{Q}_2 = (0,2)$; $\underline{Q}_4 = (1,1)$

$\underline{H} = \begin{bmatrix} 3-2x-2y & -2x \\ -y & 2-x-2y \end{bmatrix}$ $\underline{H}_{Q_4} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \text{instabile!}$

Dato il seguente circuito:

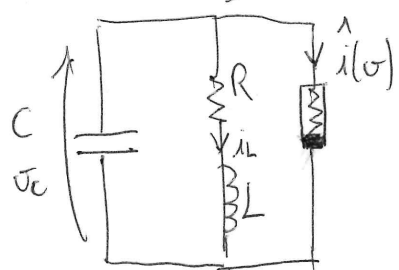


$$\begin{aligned} R &= 1 \Omega; & \hat{i}(t) &= -2t + t^3 \\ C &= 1 F; \\ L &= 1 H; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\quad} \begin{aligned} & \text{Circuit diagram with } u_c, R, L, \text{ and } i_L. \\ & \begin{cases} u = u_c \\ i_C = -i_L - i_R \\ u_L = u_c - R i_L \end{cases} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \frac{du_c}{dt} = \frac{1}{C} [-i_L + 2u_c - u_c^3] \\ \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} [u_c - R i_L] \end{cases} \end{aligned}$$

Sostituendo i valori:

$$\begin{cases} \frac{du_c}{dt} = 2u_c - u_c^3 - i_L \\ \frac{di_L}{dt} = u_c - i_L \end{cases}$$

Punti di equilibrio:

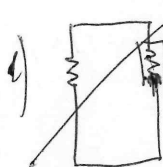

$$\begin{aligned} 1) & \quad 2u_c - u_c^3 - i_L = 0 \\ 2) & \quad \begin{cases} 2u_c - u_c^3 - u_c = 0 \\ u_c - i_L = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_c(2 - u_c^2 - 1) = 0 \\ u_c = i_L \end{cases} \Rightarrow u_c(1 - u_c^2) = 0 \end{aligned}$$

Punti: $Q_1 = (0, 0); Q_2 = (1, 1); Q_3 = (-1, -1);$

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 2 - 3u_c^2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$\xrightarrow{Q_1} \lambda_1 = \text{punto di sella}; \lambda_1 = 1.61 - 2.618$
 $\xrightarrow{Q_2} \lambda_1 = \lambda_2^* : \text{fuoco stabile}$
 $\xrightarrow{Q_3} \lambda_1 = \lambda_2^* : \dots$

Prova di calcolo eigh:

$$\det(\underline{A} - \lambda \underline{I}) = \begin{vmatrix} 2 - 3u_c^2 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - 3u_c^2 - \lambda)(-1 - \lambda) + 1 = -2 + 3u_c^2 - \lambda - 2\lambda + 3u_c^2\lambda + \lambda^2 + 1$$

$$\rightarrow \lambda^2 + \lambda(-1 + 3u_c^2) + 1 + 3u_c^2 = 0$$



$$\underline{A}_{Q_2} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -1 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (-1 - \lambda)^2 + 1 = 0 \rightarrow \lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$$

$$\frac{\Delta}{4} = 1 - 2 < 0$$

$$\rightarrow \lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{-1}}{1} = -1 \pm j$$

Reti non lineari - 30/04/2008

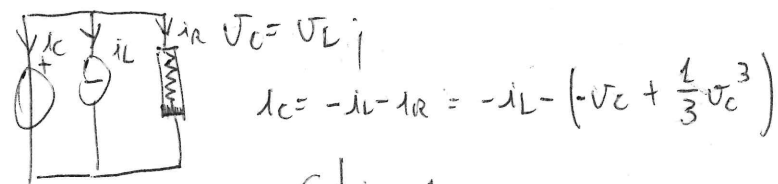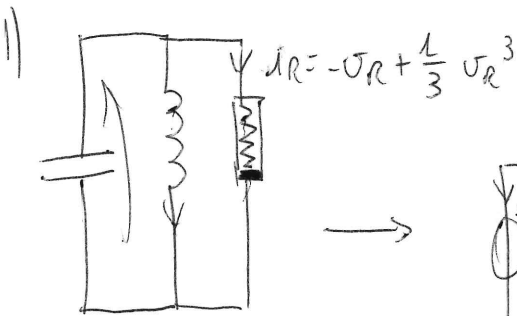Ricavare le eq. di stato del seguente circuito:



$$\rightarrow \begin{cases} \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} v_C \\ \frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C} \left[v_C - i_L - \frac{1}{3}v_C^3 \right] \end{cases}$$

2)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2 \end{cases} \xrightarrow{x_1(x_2-1)} \begin{cases} x_1 = 0, x_2 = 0 \\ x_2 = 1, x_1 = -1 \end{cases}$$

1

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} x_2 - 1 & x_1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\underline{A}|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \end{matrix}} \right\} \text{Punto di sella}$

$\underline{A}|_{(-1,1)} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$


$\rightarrow$ Autovettori:

$$\lambda_1: \begin{bmatrix} -1-1 & 0 \\ 1 & -1+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} -v_1 \cdot 2 = 0 \\ v_2 \text{ no conditioni} \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} v_1 = 0 \\ v_2 = 1 \end{bmatrix} \rightarrow \underline{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\lambda_2: \begin{bmatrix} -1-1 & 0 \\ 1 & 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} v_1 = -2v_2 \\ \rightarrow [1, -0.5] \end{matrix}$


$\underline{A}|_{(-1,1)} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow -\lambda + \lambda^2 + 1 = 0 \quad \lambda = \frac{1 \pm j\sqrt{3}}{2}$

$\rightarrow$ FUOCO INSTABILE

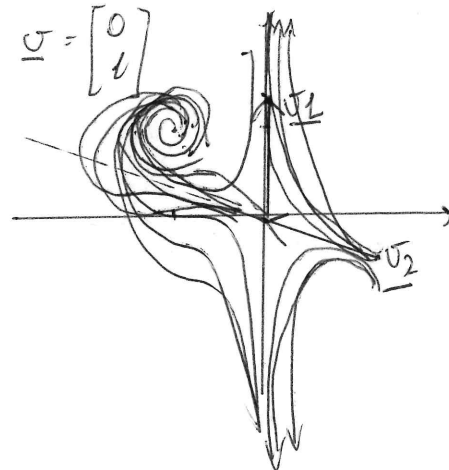


Reti non lineari - Tema di esame 17/02/2005

Si consideri il seguente circuito:

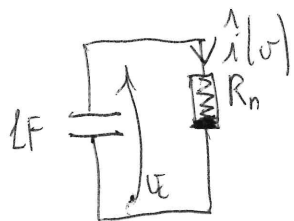

Dove:
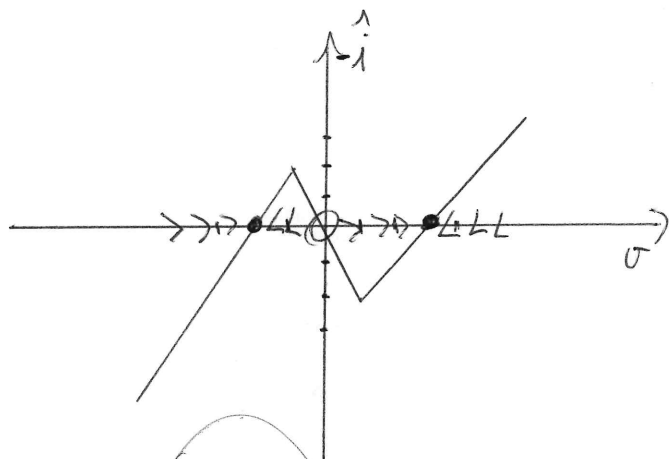
$$i(u) = \begin{cases} i = 2u + 4, & u \leq 1 \\ i = -2u, & -1 \leq u \leq 2 \\ i = u - 6, & u \geq 2 \end{cases}$$



$$i_c = i(u)$$

$$i_c = \dots \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{du_c}{dt} = -(2u + 4), \quad u \leq 1 \\ \frac{du_c}{dt} = -(-2u), \quad -1 \leq u \leq 2 \\ \frac{du_c}{dt} = -(u - 6), \quad u \geq 2 \end{array} \right\} \rightarrow$$

3 punti di equilibrio:

$$\begin{cases} u = 0 \rightarrow \text{instabile} \\ u = -2 \rightarrow \text{stabile} \\ u = 6 \rightarrow \text{stabile} \end{cases}$$

Cosa c'è da dire su esistenza e unicità? Studiamo la lipschitzianità: dire lipschitz. Significa dire "è possibile comprendere il grafico tra due rette $\pm L x, L$ pendenza FINITA"; Poiché $|i(u_2) - i(u_1)| \leq 2|u_2 - u_1|$, ossia esistono rette la cui pendenza finita è in grado di maggiorare il cambio di pendenza, la funzione è lipschitziana ma non derivabile. La sol. $\exists$ ed è unica. Se f è continua c'è una opia soluzione, se è lip. è UNICA!

3) L'origine respinge, quindi: $D_{-2} = u < 0$
 $D_6 = u > 0$

4) Si procede così: si studia in quale punto ci si trova, e si prende la corrispondente eq. di stato; poiché $u(0) = 0.1V$, $-1 \leq u(0) \leq 2$, siamo con $\frac{du_c}{dt} = 2u$, e il valore di regime è $6V$ (punto di equilibrio); risolvendo il problema:

$$\frac{du_c}{dt} = 2u \rightarrow u = Ae^{2t}; \text{ per } t=0, A_{0.1V} = 0.1V \rightarrow A = 0.1V;$$



da $t=0$ a $t=t^*$, si passa da $0.1V$ a $2V$ (punto u^* di ~~equilibrio~~); $2 = 0.1e^{2t^*}$; $e^{2t^*} = \frac{2}{0.1}$
 $t^* = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{2}{0.1}\right) = \frac{\ln(20)}{2}$

Da $u > 2$, si cambia musica: da qua potremo sul serio raggiungere $6V$, ma "con calma":

$$\frac{du_c}{dt} = 6 - u, \quad u \geq 2; \text{ usiamo la linearità della derivata, e otteniamo: } u_c = \text{SOVRAP. EFFETTI:}$$

$$\frac{du_c}{dt} = 6 \rightarrow u_c = 6 \rightarrow \frac{du_c}{dt} = -u \rightarrow u_c = Ae^{-t}; \left\{ \begin{array}{l} \text{A regime andiamo a } 6, \text{ ma la funzione parte da } u=2 \\ t=t^*; \text{ per } t=t^*, u_c(t^*)=2 \\ 2 = u_c(t^*) = 6 + Ae^0 \rightarrow A = -4 \end{array} \right.$$
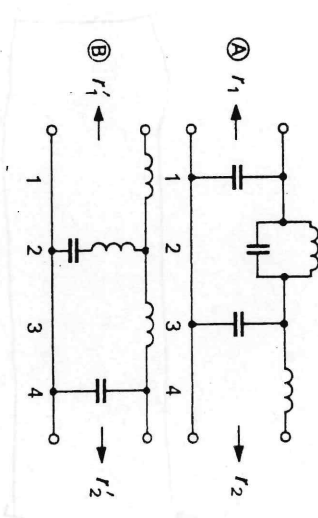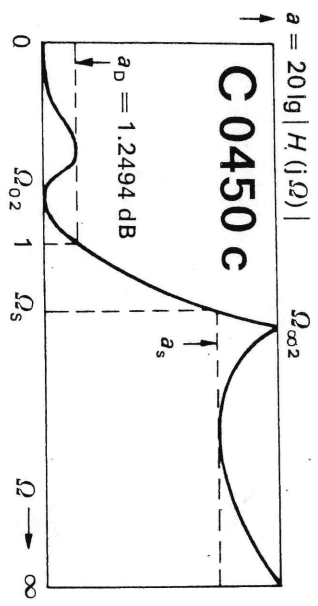
$$\rightarrow u_c(t) = 6 - 4e^{-(t-t^*)}$$



$$H(p) = C \prod_{\nu=1}^2 (p^2 - 2\alpha_{\nu}p + \gamma_{\nu})$$


$$p^2 + \Omega_{\infty 2}^2$$

$$\gamma_{\nu} = \alpha_{\nu}^2 + \beta_{\nu}^2$$

Θ	Ω_s	a_s dB	$r_1 = 1$		$r_2 = 1$		$r_1 = \infty$		$r_2 = 1$		$r_1 = 1$		$r_2 = 0$		$\Omega_{\infty 2\nu}$	$\Omega_{0\nu}$	$-\alpha_{\nu}$	$\pm\beta_{\nu}$	C
			$\frac{r_1}{c_{2\nu-1}}$	$l_{2\nu}$	$\frac{r_2}{c_{2\nu}}$	$l_{2\nu}$	$\frac{r_1}{c_{2\nu-1}}$	$l_{2\nu}$	$\frac{r_2}{c_{2\nu}}$	$l_{2\nu}$	$\frac{r_1}{c_{2\nu-1}}$	$l_{2\nu}$	$\frac{r_2}{c_{2\nu}}$	$l_{2\nu}$					
P			0.667159	1.610665	0.667159	1.610665	0.943506	1.374768	0.943506	1.374768	0.943506	1.374768	0.943506	1.374768	0.0000000000	0.0000000000	1.0598770853	0.4390154632	0.577350269
T			1.610665	0.667159	1.610665	0.667159	1.610665	0.667159	1.610665	0.667159	1.610665	0.667159	1.610665	0.667159	0.0000000000	0.0000000000	0.4390154632	1.0598770853	3.365043970
			1.617194	1.617194	1.617194	1.617194	1.609548	1.549622	1.609548	1.549622	1.609548	1.549622	1.609548	1.549622	0.9101797211	0.9101797211	0.4474504643	0.372912223	
			1.551771	1.671794	1.671794	1.551771	1.599057	1.522908	1.599057	1.522908	1.599057	1.522908	1.599057	1.522908	0.91114001252	0.91114001252	0.1507092082	0.9717164010	
12	5.616886431	85.5	1.652475	1.524734	0.017261	1.524734	1.599057	1.522908	1.599057	1.522908	1.599057	1.522908	1.599057	1.522908	0.91114001252	0.91114001252	0.4500715889	0.3305555587	125.883983681
			1.541804	1.669544	0.020299	1.669544	1.592730	1.518254	1.592730	1.518254	1.592730	1.518254	1.592730	1.518254	0.91114001252	0.91114001252	0.1488941877	0.9725153887	
13	5.188630973	82.7	1.649114	1.520039	0.020299	1.520039	1.592730	1.518254	1.592730	1.518254	1.592730	1.518254	1.592730	1.518254	0.91114001252	0.91114001252	0.4505304345	0.3312868804	107.081376290
			1.540073	1.669149	0.020299	1.669149	1.592730	1.518254	1.592730	1.518254	1.592730	1.518254	1.592730	1.518254	0.91114001252	0.91114001252	0.1486771147	0.972654207	
14	4.821651409	80.1	1.645483	1.514966	0.023594	1.514966	1.593651	1.513248	1.593651	1.513248	1.593651	1.513248	1.593651	1.513248	0.91114001252	0.91114001252	0.4510272645	0.3317493684	92.161993365
			1.538204	1.668721	0.027151	1.668721	1.590036	0.834361	1.590036	0.834361	1.590036	0.834361	1.590036	0.834361	0.91114001252	0.91114001252	0.1482340164	0.9728045208	
15	4.503953976	77.7	1.641680	1.509517	0.027151	1.509517	1.590036	0.834361	1.590036	0.834361	1.590036	0.834361	1.590036	0.834361	0.91114001252	0.91114001252	0.4515623829	0.3324184053	80.125717615
			1.536196	1.668280	0.030971	1.668280	1.587141	0.834130	1.587141	0.834130	1.587141	0.834130	1.587141	0.834130	0.91114001252	0.91114001252	0.1478647372	0.9729666195	
16	4.226218458	75.4	1.637406	1.503691	0.030971	1.503691	1.587141	0.834130	1.587141	0.834130	1.587141	0.834130	1.587141	0.834130	0.91114001252	0.91114001252	0.4521361194	0.3331263167	70.274813658
			1.534050	1.66764	0.035061	1.66764	1.584044	0.833882	1.584044	0.833882	1.584044	0.833882	1.584044	0.833882	0.91114001252	0.91114001252	0.1474691088	0.9731396497	
17	3.981394206	73.3	1.632958	1.497488	0.035061	1.497488	1.583979	0.833617	1.583979	0.833617	1.583979	0.833617	1.583979	0.833617	0.91114001252	0.91114001252	0.4527488303	0.3339036711	62.110534983
			1.531764	1.666724	0.039423	1.666724	1.580743	0.833617	1.580743	0.833617	1.580743	0.833617	1.580743	0.833617	0.91114001252	0.91114001252	0.1470469501	0.9733240457	
18	3.763997479	71.3	1.628337	1.490908	0.039423	1.490908	1.580743	0.833617	1.580743	0.833617	1.580743	0.833617	1.580743	0.833617	0.91114001252	0.91114001252	0.4534008998	0.3347210808	55.268698332
			1.528340	1.66670	0.044063	1.66670	1.577240	0.833335	1.577240	0.833335	1.577240	0.833335	1.577240	0.833335	0.91114001252	0.91114001252	0.1465980668	0.9735198439	
19	3.568699103	69.4	1.623243	1.483951	0.044063	1.483951	1.574487	0.833035	1.574487	0.833035	1.574487	0.833035	1.574487	0.833035	0.91114001252	0.91114001252	0.4540927397	0.3355892033	49.478359448
			1.526778	1.666070	0.048986	1.666070	1.572533	0.833035	1.572533	0.833035	1.572533	0.833035	1.572533	0.833035	0.91114001252	0.91114001252	0.1461222506	0.9737270822	
20	3.396035834	67.6	1.617973	1.476615	0.048986	1.476615	1.572533	0.833035	1.572533	0.833035	1.572533	0.833035	1.572533	0.833035	0.91114001252	0.91114001252	0.4548247926	0.3365087432	44.534567981
			1.524076	1.665434	0.054198	1.665434	1.569622	0.832717	1.569622	0.832717	1.569622	0.832717	1.569622	0.832717	0.91114001252	0.91114001252	0.1456192795	0.9739487999	
21	3.237204182	65.8	1.612428	1.468902	0.054198	1.468902	1.568159	0.832381	1.568159	0.832381	1.568159	0.832381	1.568159	0.832381	0.91114001252	0.91114001252	0.4555975308	0.3374804539	40.279877878
			1.521235	1.664762	0.059705	1.664762	1.566506	0.832381	1.566506	0.832381	1.566506	0.832381	1.566506	0.832381	0.91114001252	0.91114001252	0.1450881771	0.9741760378	
22	3.093910472	64.2	1.606607	1.460810	0.059705	1.460810	1.566506	0.832381	1.566506	0.832381	1.566506	0.832381	1.566506	0.832381	0.91114001252	0.91114001252	0.4564114588	0.3385051392	36.582169792
			1.518256	1.664053	0.065514	1.664053	1.565992	0.831653	1.565992	0.831653	1.565992	0.831653	1.565992	0.831653	0.91114001252	0.91114001252	0.1445509121	0.9744178378	
23	2.963260016	62.6	1.600608	1.453399	0.065514	1.453399	1.565992	0.831653	1.565992	0.831653	1.565992	0.831653	1.565992	0.831653	0.91114001252	0.91114001252	0.4572671146	0.3395836560	33.374744421
			1.515137	1.663306	0.071631	1.663306	1.564094	0.831261	1.564094	0.831261	1.564094	0.831261	1.564094	0.831261	0.91114001252	0.91114001252	0.1439449983	0.9746711229	
24	2.843673992	61.1	1.594131	1.444277	0.071631	1.444277	1.564094	0.831261	1.564094	0.831261	1.564094	0.831261	1.564094	0.831261	0.91114001252	0.91114001252	0.4581650704	0.3407169159	30.550957419
			1.511880	1.662522		1.662522	1.561916	0.831261	1.561916	0.831261	1.561916	0.831261	1.561916	0.831261	0.91114001252	0.91114001252	0.1433308935	0.97493692970	

C0450C

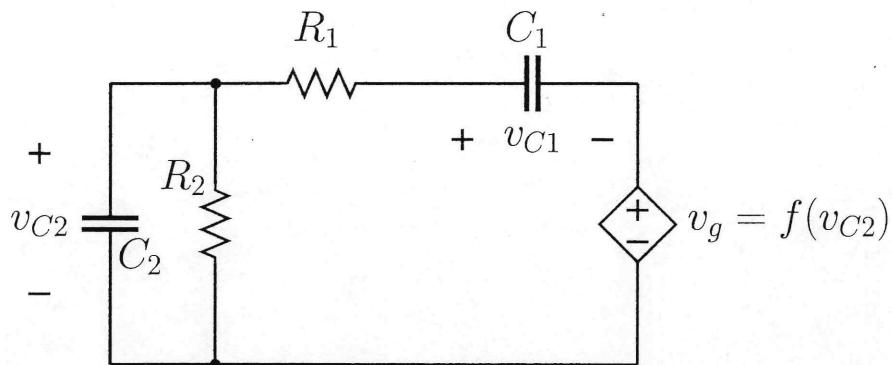
1. Si scrivano le equazioni di stato per il circuito indicato in figura, ove il generatore di tensione non lineare controllato in tensione è descritto dalla relazione costitutiva $v_g = f(v_{C2})$.



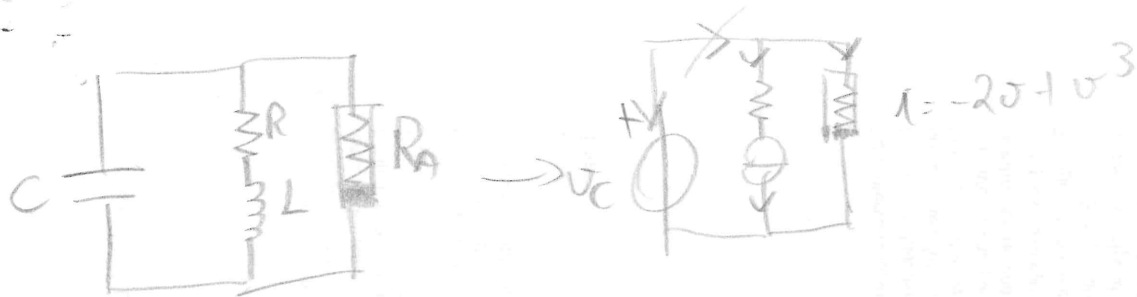2. Un circuito non lineare è descritto dalle seguenti equazioni di stato

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= x_1 x_2 - 1 \\ \frac{dx_2}{dt} &= 16x_1 - x_2^3\end{aligned}$$

Si determinino i punti d'equilibrio e il loro tipo (nodo, fuoco, sella ecc.).
Infine si tracci un andamento qualitativo del diagramma delle fasi.



$$\rightarrow \begin{cases} i_C = -i_L = (-2v_C + v_C^3) \\ v_L = v_C - R i_L \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2v_C - i_L - v_C^3 = 0 \\ v_C - i_L = 0 \end{cases} \rightarrow v_C(2 - v_C^2) - i_L = 0$$

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} -3v_C^2 + 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow (0|0), (1;1), (-1;-1)$$

$$\rightarrow \underline{\underline{A}}_{\infty} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow (2-\lambda)(-1-\lambda) + 1 = -2 - 2\lambda + \lambda + \lambda^2 + 1 = 0$$

$$\rightarrow \lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$


$$\underline{\underline{A}}_{11} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow (1-\lambda)^2 + 1 = \lambda^2 + 2\lambda + 1 + 1 = 0 \rightarrow \frac{\Delta}{4} = 1 - 2 = -1$$

$$\lambda = -1 \pm j$$

$$\underline{\underline{A}}_{11} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\rightarrow$ Asymptotically stable

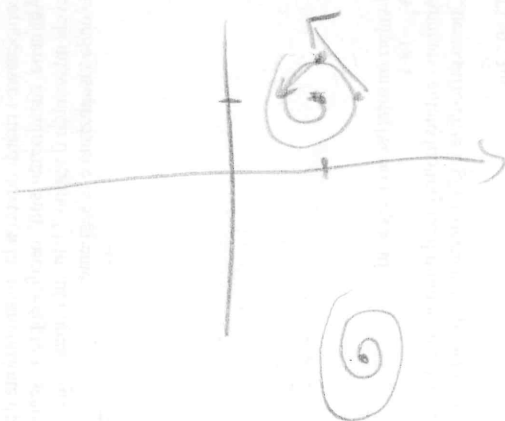

$$\begin{cases} \dot{x} = 2v_C - i_L - v_C^3 \\ \dot{y} = v_C - i_L \end{cases}$$

$$\dot{x} = 2 - 1.5 - 1 = -0.5$$


$$\dot{y} = 1 - 1.5 = -0.5$$

$$v_C = 1.5 \\ i_L = 1$$

$$3 - 1 - 3.375$$

$$-1.375 - \dot{x}$$


$$1 - 1.5 = -0.5$$

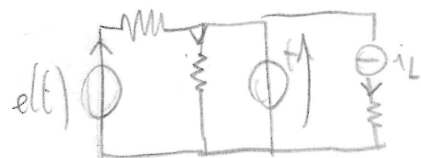

$$i_{R2} = \frac{V_{C3}}{R2}$$

$$V_L = V_3 - i_L R5$$

$$i_{R1} = \frac{V_3 + e}{R1}$$


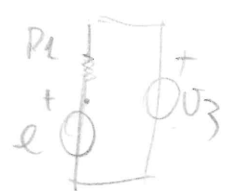


$$i_{CL} = i_{R1} - i_{R2} - i_L = \frac{e - V_3}{R1} - \frac{V_3}{R2} - i_L$$

$$V_L = V_3 - i_L R5$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \frac{dV_3}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{G2+G3}{C} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R5}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_3 \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{e}{R1} \\ 0 \end{bmatrix}$$
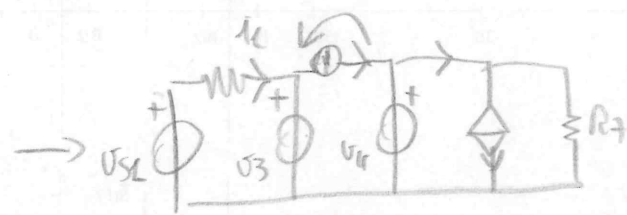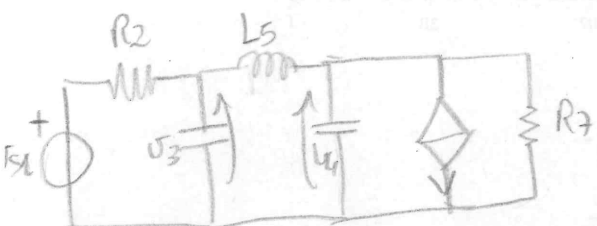
$$\begin{cases} \frac{dV_3}{dt} = \frac{1}{C} \left[\frac{e}{R1} - V_3 \left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} \right) - i_L \right] \\ \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} [V_3 - i_L R5] \end{cases}$$




$$\rightarrow i_2 = \frac{V_{SL} - V_3}{R2}; \quad i_3 = i_L - i_L; \quad V_L = V_3 - V_4; \quad i_7 = \frac{V_4}{R7};$$



$$i_4 = i_L - (i_7 + g_m V_3);$$

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{dV_3}{dt} = \frac{1}{C} \left[\frac{E - V_3}{R2} - i_L \right] \\ \frac{dV_4}{dt} = \frac{1}{C} \left[i_L - \frac{V_4}{R7} - g_m V_3 \right] \\ \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} [V_3 - V_4] \end{cases}$$
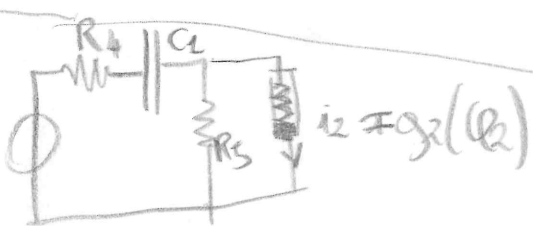
$$\rightarrow \begin{bmatrix} \frac{dV_3}{dt} \\ \frac{dV_4}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R2C} & 0 & -\frac{1}{C} \\ -\frac{g_m}{C} & -\frac{1}{CR7} & \frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_3 \\ V_4 \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{E}{CR2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$


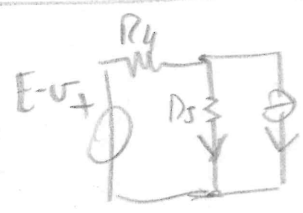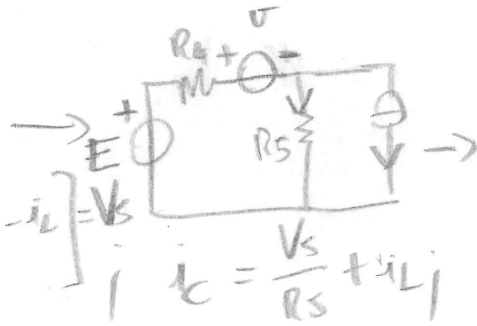
$$\frac{E - V + 0 - i_L}{\frac{1}{R4} + \frac{1}{R5}} = \frac{R4R5}{R4R5} \left[\frac{E - V}{R4} - i_L \right] = V_S$$



$$i_C = \frac{V_S}{R5} + i_L; \quad V_L = V_S$$


$P(0,0)$

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ autoval } \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda) = 0$$

$$\lambda_1 = 3$$

$$\lambda_2 = 2$$

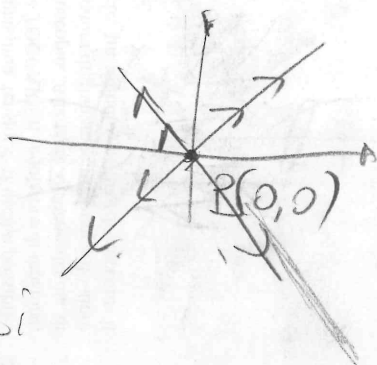$\lambda_1, \lambda_2 > 0$ reali $\Rightarrow$ NONO INSTABILE



Calcolo autovetture:

Autovettore dell'autovale più piccolo ②


~~$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$~~
$$\begin{pmatrix} 3-2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1 v_1 = 0 \\ 0 v_2 = 0 \end{cases}$$

$$v_1 = 0$$

$$v_2 = \text{qualsiasi} = 1$$
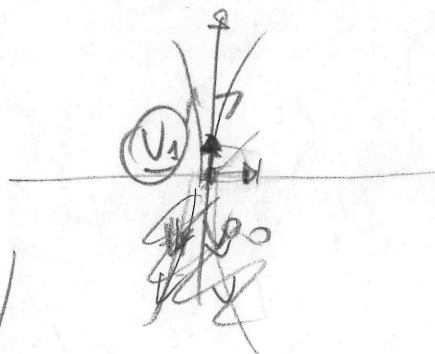
$$\underline{v}_1 = (v_1, v_2) = (0, 1)$$



$P(3,0)$

$$\begin{pmatrix} 3-6 & -6 \\ 0 & 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{-4 \pm 2}{2} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-12}}{2}$$


$$\lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0$$

autovalori $\begin{vmatrix} -3-\lambda & -6 \\ 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (-3-\lambda)(-1-\lambda) + 6 = 3 + 3\lambda + \lambda + \lambda^2 + 6 = \lambda^2 + 4\lambda + 9 = 0$

ESERCIAZIONE



1)

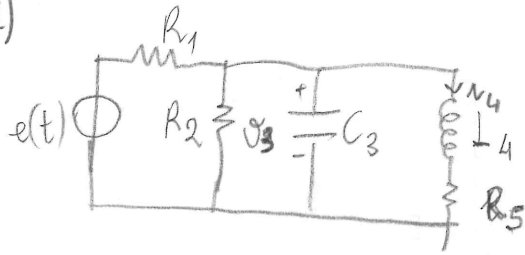

$$R_1 = 1k\Omega$$


$$R_2 = R_5 = 2k\Omega$$

$$C_3 = 1 \mu F \quad L_4 = 1 \text{ mH}$$

$$L_4 = 1 \text{ mH}$$

$$e(t) = 5V$$

Eg d stato

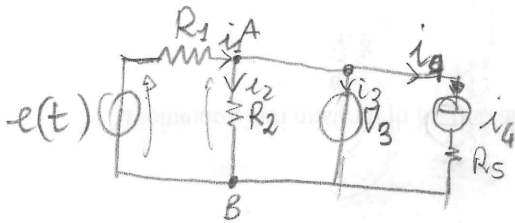

Valutare le congetture (V_3) e (V_5)

$$l_1 - l_2 - l_3 - l_4 = 0$$

$$b_3 = b_1 - i_2 - b_4$$

$$I_2 = \frac{V_3}{R_2} \quad I_3 = \frac{e(t) - V_3}{R_1}$$

$$V_1 = \frac{e(t) - V_3}{R_1}$$

$$I_3 = \frac{e(t) - V_3}{R_1} - \frac{V_3}{R_2} - I_L = \left(\frac{e(t)}{R_1} - \frac{V_0}{R_1} - \frac{V_C}{R_2} - i_v \right) i_e$$

$$V_L = V_3 - I_4 R_5 = V_C - I_L R_5$$


$$I_C = C \frac{dV_C}{dt} = \frac{e(t)}{R_1} - \frac{V_C}{R_1} - \frac{V_C}{R_2} - I_2 = C \frac{dV_C}{dt}$$

$$V_L = L \frac{d i_L(t)}{dt} = V_C - i_L R_S = L \frac{d i_L(t)}{dt}$$


$$\begin{cases} \frac{dV_c(t)}{dt} = \frac{1}{C} \left[\frac{v(t)}{R_1} - \frac{V_c}{R_1} - \frac{V_c}{R_2} - i_L \right] \\ \frac{di_L(t)}{dt} = \frac{1}{L} [V_c - i_L R_S] \end{cases}$$

$$\frac{1}{L} [V_C - I_L R_S]$$
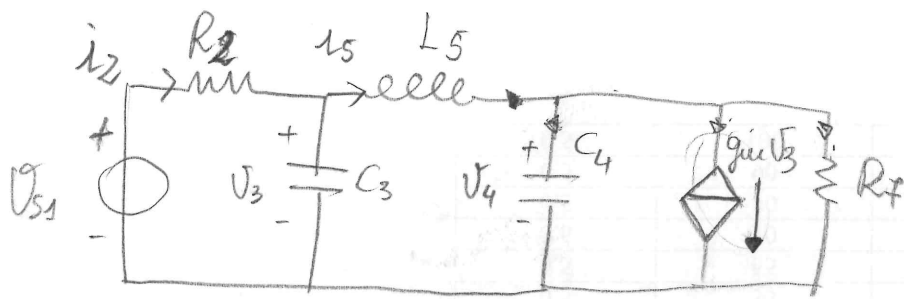
$$\begin{bmatrix} \frac{dV_C}{dt} \\ \frac{dI_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{V_C}{R_1} - \frac{V_C}{R_2} \\ -R_5 & +\frac{1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix}$$



Eq di stato

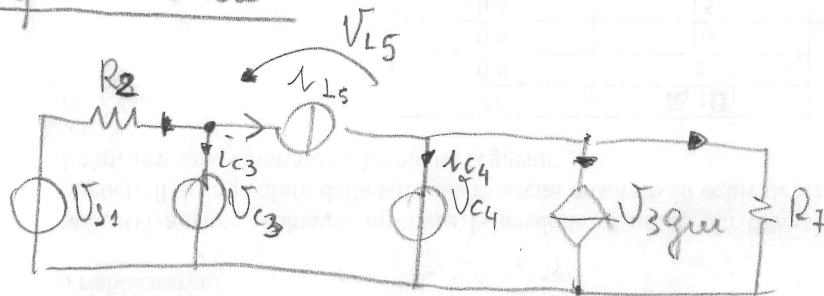

$$i_{C3} = i_1 - i_{L5}$$

$$i_1 = \frac{V_{S1} - V_{C3}}{R_2}$$

$$i_{C3} = \frac{V_{S1}}{R_2} - \frac{V_{C3}}{R_2} - i_{L5}$$

$$V_{L5} = V_{C3} - V_{C4}$$

$$i_{C4} = i_{L5} - V_{C3} g_m - \frac{V_{C4}}{R_4} = i_{L5} - V_{C3} g_m - \frac{V_{C4}}{R_4}$$

$$3 \frac{dV_{C3}}{dt} = \frac{V_{S1}}{R_2} - \frac{V_{C3}}{R_2} - i_{L5}$$

$$4 \frac{dV_{C4}}{dt} = i_{L5} - V_{C3} g_m - \frac{V_{C4}}{R_4}$$


$$5 \frac{di_{L5}}{dt} = V_{C3} - V_{C4}$$

$$C_3 \frac{dV_{C3}}{dt} = -\frac{V_{C3}}{R_2} - i_{L5} + \frac{V_{S1}}{R_2}$$

$$C_4 \frac{dV_{C4}}{dt} = -V_{C3} g_m - \frac{V_{C4}}{R_4} + i_{L5}$$


$$L_5 \frac{di_{L5}}{dt} = V_{C3} - V_{C4}$$

OK

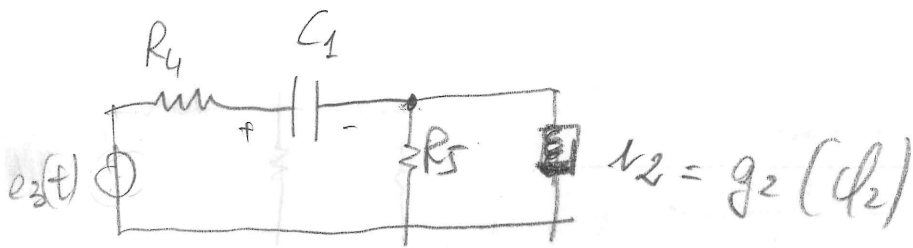

$$\dot{p}_2 = i_2 L$$
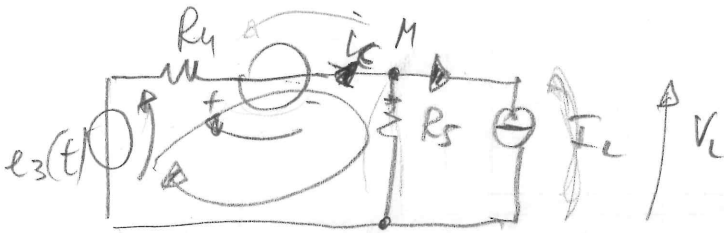
$$\dot{p}_2 = L \frac{di_2}{dt} = \frac{dp_2}{dt}$$



$$V_m = \frac{e_3(t) - V_c}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{e_3(t) - V_c - R_4 i_2}{\frac{R_5 + R_4}{R_4 R_5}} = \frac{(e_3(t) - V_c - R_4 i_2) R_5}{R_5 + R_4}$$

$$V_c = \frac{e_3(t) - V_m - V_c}{R_4} = \frac{e_3(t) - (e_3(t) + V_c - R_4 i_2) R_5 - V_c}{R_4 + R_5} = \frac{e_3(t) R_4 - V_c R_5 - R_4 R_5 i_2}{(R_4 + R_5) R_4}$$

$$i_c = \frac{e_3(t) R_4 + e_3(t) R_5 - e_3(t) R_5 - V_c R_5 - R_4 R_5 i_2 - V_c (R_4 + R_5)}{(R_4 + R_5) R_4} = \frac{e_3(t) R_4 - V_c R_5 - R_4 R_5 i_2 - V_c (R_4 + R_5)}{(R_4 + R_5) R_4}$$

$$V_c = V_m$$

$$C \frac{dV_c}{dt} = i_c = \frac{e_3(t)}{R_4 + R_5} - \frac{V_c R_5}{(R_4 + R_5) R_4} - \frac{V_c R_5}{(R_4 + R_5) R_4} - \frac{R_4 R_5 i_2}{(R_4 + R_5) R_4} - \frac{V_c (R_4 + R_5)}{(R_4 + R_5) R_4} - \frac{V_c}{R_4 + R_5}$$

$$L \frac{dq_2}{dt} = \dot{p}_2 = \frac{e_3(t) R_5}{R_5 + R_4} - \frac{V_c R_5}{R_4 + R_5} - \frac{R_4 i_2}{R_4 + R_5} R_5$$

$$C = \frac{dq}{dV}$$

$$V = I = d$$

$$q_{C1} \quad q_{L2}$$

$$I_{C1} = -I_{eA} - I_2 + I_{L2}$$

$$V_{L2} = -(V_{RB} + V_{C1} + E)$$

$$\text{fun } (q_{C1} \text{ e } q_{L2})$$

$$q_{C1} = V_{C1}^3$$

$$q_{L2} = i_{L2}^{\frac{1}{3}}$$

$$I_{RA} = E J_A^5$$

$$V_B = e^{ib}$$

$$I_{C1} = -V_A^5 - I_2 + I_{L2}$$

$$V_{L2} = -(e^{ib} + V_{C1} + E)$$

$$\frac{dV_C}{dt} = -V_A^5 - I_2 + I_{L2}$$

$$C dV_C \rightarrow dq$$

$$\frac{dq}{dt} = -(e^{ib} + V_{C1} + E)$$

$$\frac{dq}{dt} = V_{L2}$$

$$q_{L2} = i_{L2}^{\frac{1}{3}}$$

$$i_{L2} = q_{L2}^3$$

$$\frac{dq}{dt} = -V_{C1}^5 - I_2 + I_{L2}$$

$$q_{C1} = V_{C1}^3$$

$$V_{C1} = q^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{dq}{dt} = -q^{\frac{5}{3}} - I_2 + I_{L2}^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{dq}{dt} = -(e^{ib} + q^{\frac{1}{3}} + E)$$